



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA  
CALIFORNIA

LABORATORIO DE CIRCUITOS APLICADOS

PRÁCTICA #7

---

# Medición de Potencia en Circuitos $3\phi$ Desbalanceados

---

*Alumno*

VÁSQUEZ CASTAÑEDA  
CARLOS ANTONIO

*Profesor*

ING. ELEAZAR REYES  
TREJO

Grupo 392

Matrícula: 1155057

Octubre 21, 2019