



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA  
CALIFORNIA

CIRCUITOS APLICADOS

TAREA 3<sup>A</sup> UNIDAD

---

# Circuitos Acoplados Magnéticamente

---

*Alumno*

VÁSQUEZ CASTAÑEDA  
CARLOS ANTONIO

*Profesor*

ING. ELEAZAR REYES  
TREJO

Grupo 392

Matrícula: 1155057

Octubre 7, 2019

Lunes 7, Octo 2019

Vásquez Castañeda Carlos Antonio  
1155057



→ Dado el circuito:

a)  $i(t)$

b)  $P_{\text{real}}$

c)  $Q$

d)  $S$  aparente de la fuente de 20 V.

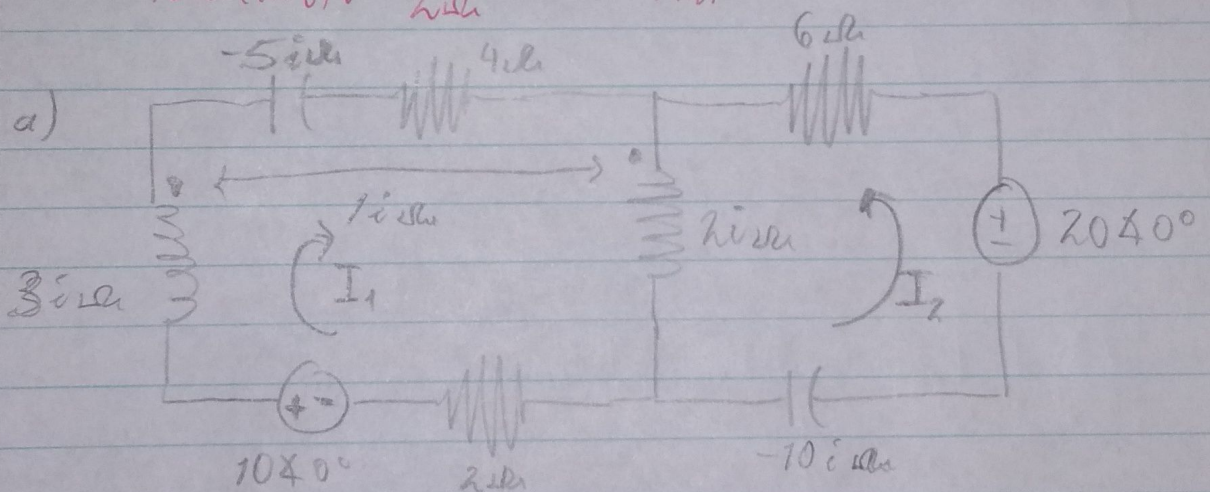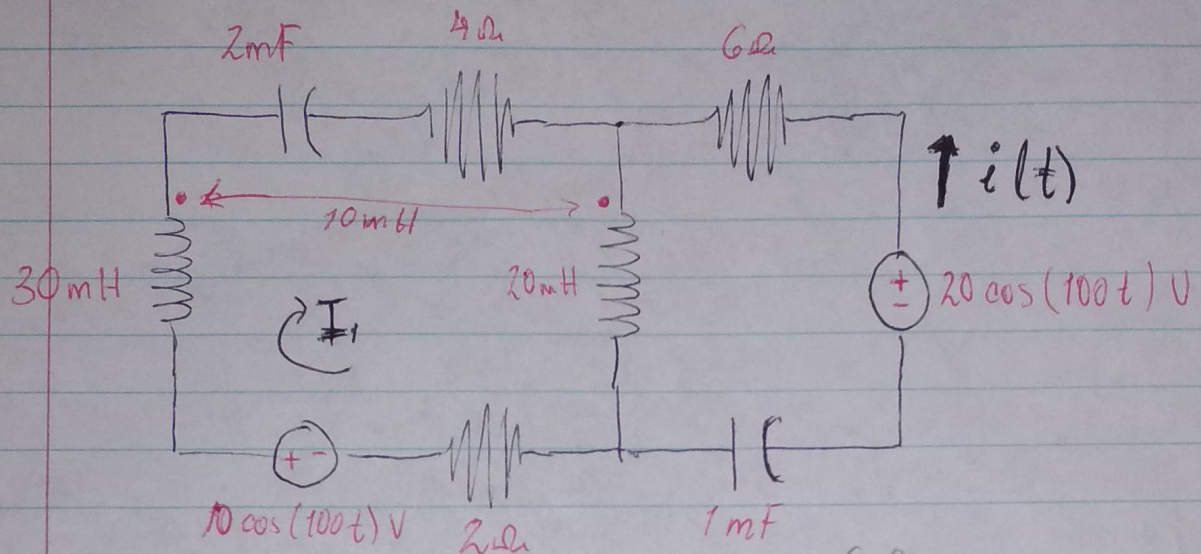

→ Malla 1:  $10 \angle 0^\circ = 3iI_1 - 5iI_1 + 4I_1 + 2i(I_1 + I_2) + 2I_1 - 2(1i)I_1 + 2iI_2$

→  $10 \angle 0^\circ = (3i - 5i + 4 + 2i + 2 - 2i)I_1 + (2i + 2i)I_2$  ①

→ Malla 2:

$20 \angle 0^\circ = 6I_2 + 2i(I_2 + I_1) - 10iI_2 - 2i(I_1)$

→  $20 \angle 0^\circ = (-2i + 2i)I_1 + (6 + 2i - 10i)I_2$  ②

$I_1 = \frac{27}{10} + \frac{1}{10}i \text{ A}$  →  $I_2 = 2 \angle 53.1301^\circ \text{ A}$

$I_2 = \frac{6}{5} + \frac{8}{5}i \text{ A}$  ⇒  $i_2(t) = [i(t) = 2 \cos(100t + 53.1301^\circ) \text{ A}]$



hones 7, Oct 2019.

$$b) P_{\text{real}} = \text{Re}(S) = S \cos(\vartheta_v - \vartheta_i)$$

$$S_T = V_{\text{RMS}} I_{\text{RMS}}^* \Rightarrow S_T = \left( \frac{10 \angle 0^\circ}{\sqrt{2}} \right) \left( \frac{27/10 + 1/10 i}{\sqrt{2}} \right)^* + \left( \frac{20 \angle 0^\circ}{\sqrt{2}} \right) \left( \frac{6/5 + 8/5 i}{\sqrt{2}} \right)^*$$

$$S_T = \frac{27}{2} - \frac{1}{2} i + 12 - 16 i \text{ VA}$$

$$S_T = \frac{51}{2} - \frac{33}{2} i \text{ VA}$$

$$P_{\text{real}} = \text{Re}(S) \Rightarrow P_{\text{real}} = \frac{51}{2} \text{ W} \\ = 25.5 \text{ W}$$

$$c) Q = \text{Im}(S) \Rightarrow \begin{cases} Q = -\frac{33}{2} \text{ VAR} \\ = -16.5 \text{ VAR} \end{cases}$$

$$d) |S|_{20V} = |I_{\text{RMS}}| |V_{\text{RMS}}|_{(20V)} \\ = \left| \frac{6/5 + 8/5 i}{\sqrt{2}} \right| \left| \frac{20 \angle 0^\circ}{\sqrt{2}} \right|$$

$$|S|_{20V} = 20 \text{ VAR}$$